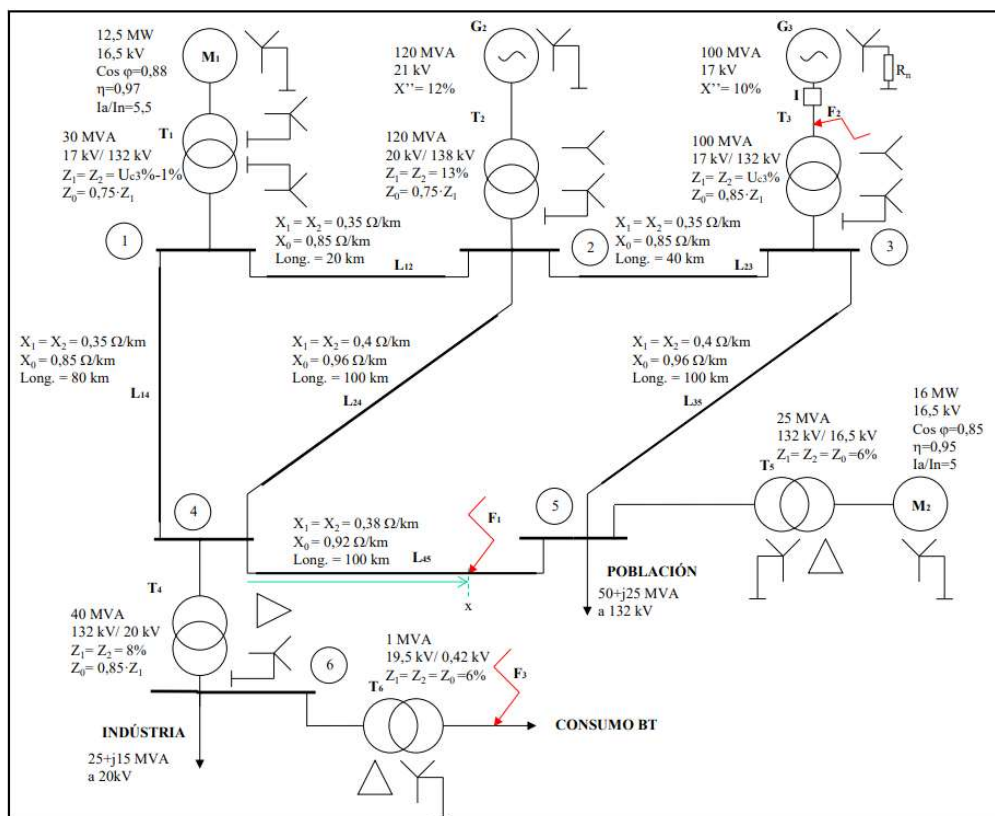


SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA

PRÁCTICA N°1 CORTOCIRCUITOS

Sergio de Paula Moratilla 55209
 Carlos Alejandro Fernández Zolle 54924
 Rubén Ruíz Martínez 54935
 Wenbo Javier Ye Wu 53540
 César Zabala Martín 55540


En la red representada en la figura:



Se pide:

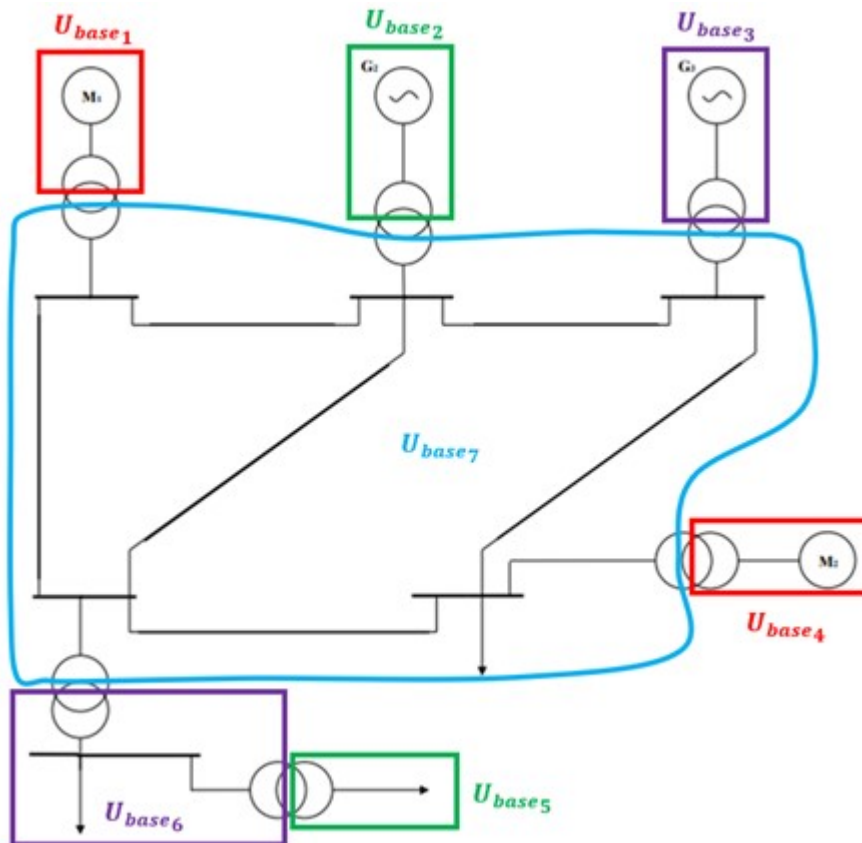a) Obtener los valores por unidad de todos los elementos de la red.

En primer lugar, tenemos que determinar la potencia y tensiones base de la red:



$$S_{BASE} := 100 \cdot \text{MVA}$$

$$U_{BASE7} := 132 \text{ kV}$$

$$U_{BASE1} := \frac{17}{132} \cdot U_{BASE7} = 17 \cdot \text{kV}$$

$$U_{BASE2} := \frac{20}{138} \cdot U_{BASE7} = 19.1304 \cdot \text{kV}$$

$$U_{BASE3} := \frac{17}{132} \cdot U_{BASE7} = 17 \cdot \text{kV}$$

$$U_{BASE4} := \frac{16.5}{132} \cdot U_{BASE7} = 16.5 \cdot \text{kV}$$

$$U_{BASE6} := \frac{20}{132} \cdot U_{BASE7} = 20 \cdot \text{kV}$$

$$U_{BASE5} := \frac{0.42}{19.5} \cdot U_{BASE6} = 0.4308 \cdot \text{kV}$$

GENERADOR 2

$$S_{n_G2} := 120\text{MVA}$$

$$U_{n_G2} := 21\text{kV}$$

$$X''_{G2} := 12\%$$

$$Z_{1_G2} := X''_{G2} i \cdot \left(\frac{U_{n_G2}}{U_{\text{BASE2}}} \right)^2 \cdot \frac{S_{\text{BASE}}}{S_{n_G2}} = 0.1205i \quad Z_{2_G2} := Z_{1_G2} \quad Z_{0_G2} := Z_{1_G2}$$

GENERADOR 3

$$S_{n_G3} := 100\text{MVA}$$

$$U_{n_G3} := 17\text{kV}$$

$$X''_{G3} := 10\%$$

$$Z_{1_G3} := X''_{G3} i \cdot \left(\frac{U_{n_G3}}{U_{\text{BASE3}}} \right)^2 \cdot \frac{S_{\text{BASE}}}{S_{n_G3}} = 0.1i \quad Z_{2_G3} := Z_{1_G3} \quad Z_{0_G3} := Z_{1_G3}$$

$$R_{N_G3} := \frac{\frac{55540}{10^5} \Omega}{\left(\frac{U_{\text{BASE3}}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} = 0.1922$$

MOTOR 1

$$P_{n_M1} := 12.5\text{MW}$$

$$U_{n_M1} := 16.5\text{kV}$$

$$\text{fdp}_{M1} := 0.88$$

$$\eta_{M1} := 0.97$$

$$I_{\text{an.M1}} := 5.5$$

$$S_{n_M1} := \frac{P_{n_M1}}{\text{fdp}_{M1} \cdot \eta_{M1}} = 14.6439 \cdot \text{MVA}$$

$$Z_{1_M1} := \frac{1}{I_{\text{an.M1}}} \cdot \left(\frac{U_{n_M1}}{U_{\text{BASE1}}} \right)^2 \cdot \frac{S_{\text{BASE}}}{S_{n_M1}} i = 1.1696i \quad Z_{2_M1} := Z_{1_M1} \quad Z_{0_M1} := Z_{1_M1}$$

MOTOR 2

$$P_{n_M2} := 16\text{MW}$$

$$U_{n_M2} := 16.5\text{kV}$$

$$\text{fdp}_{M2} := 0.85$$

$$\eta_{M2} := 0.95$$

$$I_{\text{an.M2}} := 5$$

$$S_{n_M2} := \frac{P_{n_M2}}{\text{fdp}_{M2} \cdot \eta_{M2}} = 19.8142 \cdot \text{MVA}$$

$$Z_{1_M2} := \frac{1}{I_{\text{an.M2}}} \cdot \left(\frac{U_{n_M2}}{U_{\text{BASE4}}} \right)^2 \cdot \frac{S_{\text{BASE}}}{S_{n_M2}} i = 1.0094i \quad Z_{2_M2} := Z_{1_M2} \quad Z_{0_M2} := Z_{1_M2}$$

TRANSFORMADOR 1

$$S_{n_T1} := 30\text{MVA} \quad U_{n1_T1} := 17\text{kV} \quad X''_{T1} := \left(\frac{2 \cdot 55540}{10^4} - 1 \right) \%$$

$$Z_{1_T1} := X''_{T1} \cdot \left(\frac{U_{n1_T1}}{U_{\text{BASE1}}} \right)^2 \cdot \frac{S_{\text{BASE}}}{S_{n_T1}} = 0.3369i$$

$$Z_{2_T1} := Z_{1_T1}$$

$$Z_{0_T1} := 0.75Z_{1_T1} = 0.2527i$$

TRANSFORMADOR 2

$$S_{n_T2} := 120\text{MVA} \quad U_{n1_T2} := 20\text{kV} \quad X''_{T2} := 13\%$$

$$Z_{1_T2} := X''_{T2} \cdot \left(\frac{U_{n1_T2}}{U_{\text{BASE2}}} \right)^2 \cdot \frac{S_{\text{BASE}}}{S_{n_T2}} = 0.1184i$$

$$Z_{2_T2} := Z_{1_T2}$$

$$Z_{0_T2} := 0.75Z_{1_T2} = 0.0888i$$

TRANSFORMADOR 3

$$S_{n_T3} := 100\text{MVA} \quad U_{n1_T3} := 17\text{kV} \quad X''_{T3} := \frac{2 \cdot 55540}{10^4} \%$$

$$Z_{1_T3} := X''_{T3} \cdot \left(\frac{U_{n1_T3}}{U_{\text{BASE3}}} \right)^2 \cdot \frac{S_{\text{BASE}}}{S_{n_T3}} = 0.1111i$$

$$Z_{2_T3} := Z_{1_T3}$$

$$Z_{0_T3} := 0.85Z_{1_T3} = 0.0944i$$

TRANSFORMADOR 4

$$S_{n_T4} := 40\text{MVA} \quad U_{n1_T4} := 132\text{kV} \quad X''_{T4} := 8\%$$

$$Z_{1_T4} := X''_{T4} \cdot \left(\frac{U_{n1_T4}}{U_{\text{BASE7}}} \right)^2 \cdot \frac{S_{\text{BASE}}}{S_{n_T4}} = 0.2i$$

$$Z_{2_T4} := Z_{1_T4}$$

$$Z_{0_T4} := 0.85Z_{1_T4} = 0.17i$$

TRANSFORMADOR 5

$$S_{n_T5} := 25\text{MVA} \quad U_{n1_T5} := 132\text{kV} \quad X''_{T5} := 6\%$$

$$Z_{1_T5} := X''_{T5} i \cdot \left(\frac{U_{n1_T5}}{U_{\text{BASE7}}} \right)^2 \cdot \frac{S_{\text{BASE}}}{S_{n_T5}} = 0.24i \quad Z_{2_T5} := Z_{1_T5} \quad Z_{0_T5} := Z_{1_T5}$$

TRANSFORMADOR 6

$$S_{n_T6} := 1\text{MVA} \quad U_{n1_T6} := 19.5\text{kV} \quad X''_{T6} := 6\%$$

$$Z_{1_T6} := X''_{T6} i \cdot \left(\frac{U_{n1_T6}}{U_{\text{BASE6}}} \right)^2 \cdot \frac{S_{\text{BASE}}}{S_{n_T6}} = 5.7037i \quad Z_{2_T6} := Z_{1_T6} \quad Z_{0_T6} := Z_{1_T6}$$

LÍNEA 1-2

$$\text{Long}_{L12} := 20\text{km}$$

$$Z_{1_L12} := \frac{0.35 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot \text{Long}_{L12}}{\left(\frac{U_{\text{BASE7}}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} i = 0.0402i$$

$$Z_{2_L12} := Z_{1_L12}$$

$$Z_{0_L12} := \frac{0.85 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot \text{Long}_{L12}}{\left(\frac{U_{\text{BASE7}}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} i = 0.0976i$$

LÍNEA 1-4

$$\text{Long}_{L14} := 80\text{km}$$

$$Z_{1_L14} := \frac{0.35 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot \text{Long}_{L14}}{\left(\frac{U_{\text{BASE}7}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} i = 0.1607i$$

$$Z_{2_L14} := Z_{1_L14}$$

$$Z_{0_L14} := \frac{0.85 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot \text{Long}_{L14}}{\left(\frac{U_{\text{BASE}7}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} i = 0.3903i$$

LÍNEA 2-4

$$\text{Long}_{L24} := 100\text{km}$$

$$Z_{1_L24} := \frac{0.4 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot \text{Long}_{L24}}{\left(\frac{U_{\text{BASE}7}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} i = 0.2296i$$

$$Z_{2_L24} := Z_{1_L24}$$

$$Z_{0_L24} := \frac{0.96 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot \text{Long}_{L24}}{\left(\frac{U_{\text{BASE}7}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} i = 0.551i$$

LÍNEA 2-3

$$\text{Long}_{L23} := 40\text{km}$$

$$Z_{1_L23} := \frac{0.35 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot \text{Long}_{L23}}{\left(\frac{U_{\text{BASE}7}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} i = 0.0803i$$

$$Z_{2_L23} := Z_{1_L23}$$

$$Z_{0_L23} := \frac{0.85 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot \text{Long}_{L23}}{\left(\frac{U_{\text{BASE7}}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} i = 0.1951i$$

LÍNEA 3-5

$$\text{Long}_{L35} := 100\text{km}$$

$$Z_{1_L35} := \frac{0.4 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot \text{Long}_{L35}}{\left(\frac{U_{\text{BASE7}}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} i = 0.2296i$$

$$Z_{2_L35} := Z_{1_L35}$$

$$Z_{0_L35} := \frac{0.96 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot \text{Long}_{L35}}{\left(\frac{U_{\text{BASE7}}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} i = 0.551i$$

LÍNEA 4-5

$$\text{Long}_{L45} := 100\text{km}$$


$$Z_{1_L45} := \frac{0.38 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot \text{Long}_{L45}}{\left(\frac{U_{\text{BASE7}}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} i = 0.2181i$$

$$Z_{2_L45} := Z_{1_L45}$$

$$Z_{0_L45} := \frac{0.92 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot \text{Long}_{L45}}{\left(\frac{U_{\text{BASE7}}^2}{S_{\text{BASE}}} \right)} i = 0.528i$$

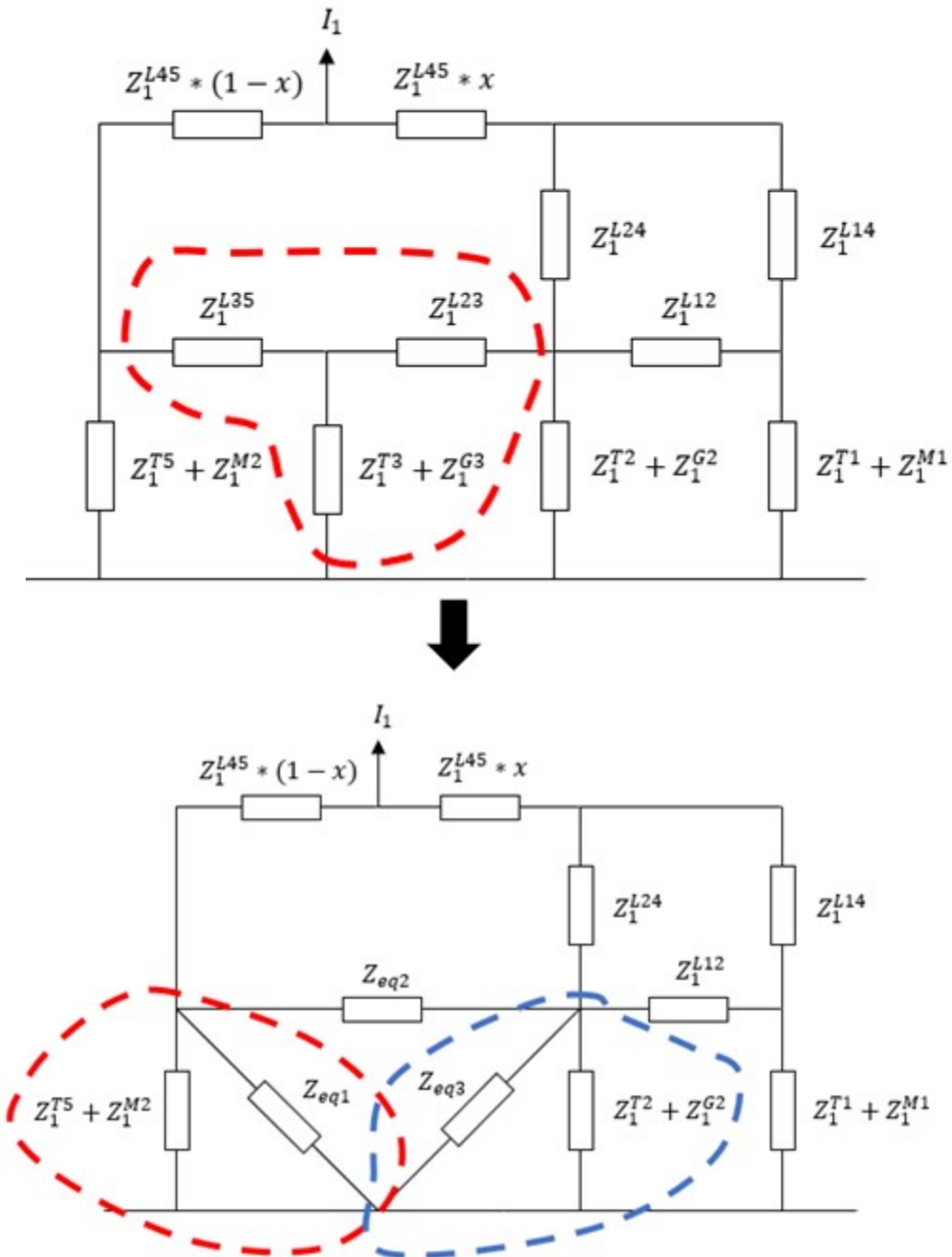b) Obtener el valor de la corriente de cortocircuito si se produce una falta simétrica en F_1 . Representar dicha corriente de falta en función de la variable x (varía entre el 10% y el 90% de la longitud total de la línea L_{45}).


Al ser una falta simétrica, solamente hay que calcular la impedancia Z_1 de secuencia directa. El circuito de secuencia directa correspondiente es:



$$Z_{eq1} := \frac{Z_{1_L35} \cdot Z_{1_L23} + Z_{1_L35} \cdot (Z_{1_T3} + Z_{1_G3}) + Z_{1_L23} \cdot (Z_{1_T3} + Z_{1_G3})}{Z_{1_L23}} = 1.0437i$$

$$Z_{eq2} := \frac{Z_{1_L35} \cdot Z_{1_L23} + Z_{1_L35} \cdot (Z_{1_T3} + Z_{1_G3}) + Z_{1_L23} \cdot (Z_{1_T3} + Z_{1_G3})}{Z_{1_T3} + Z_{1_G3}} = 0.3973i$$

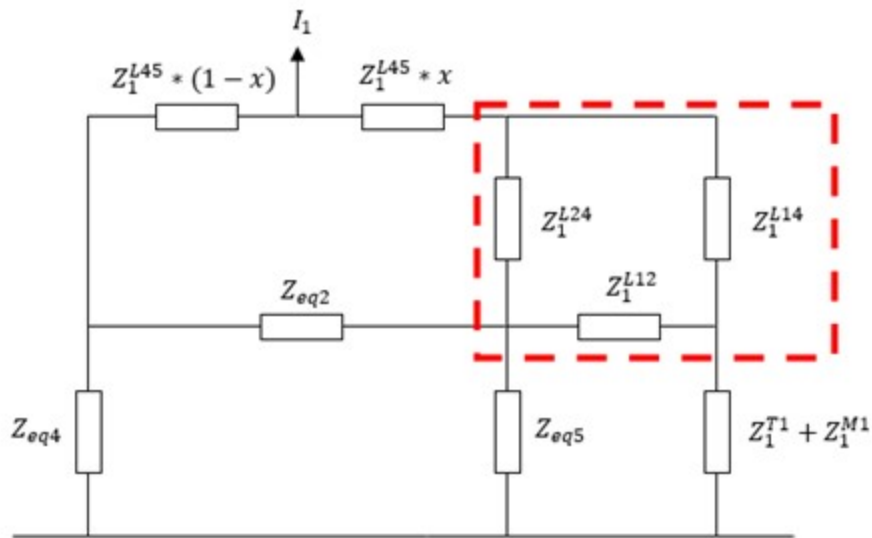
$$Z_{eq3} := \frac{Z_{1_L35} \cdot Z_{1_L23} + Z_{1_L35} \cdot (Z_{1_T3} + Z_{1_G3}) + Z_{1_L23} \cdot (Z_{1_T3} + Z_{1_G3})}{Z_{1_L35}} = 0.3653i$$



$$Z_{eq4} := \frac{Z_{eq1} \cdot (Z_{1_T5} + Z_{1_M2})}{Z_{eq1} + Z_{1_T5} + Z_{1_M2}} = 0.5687i$$

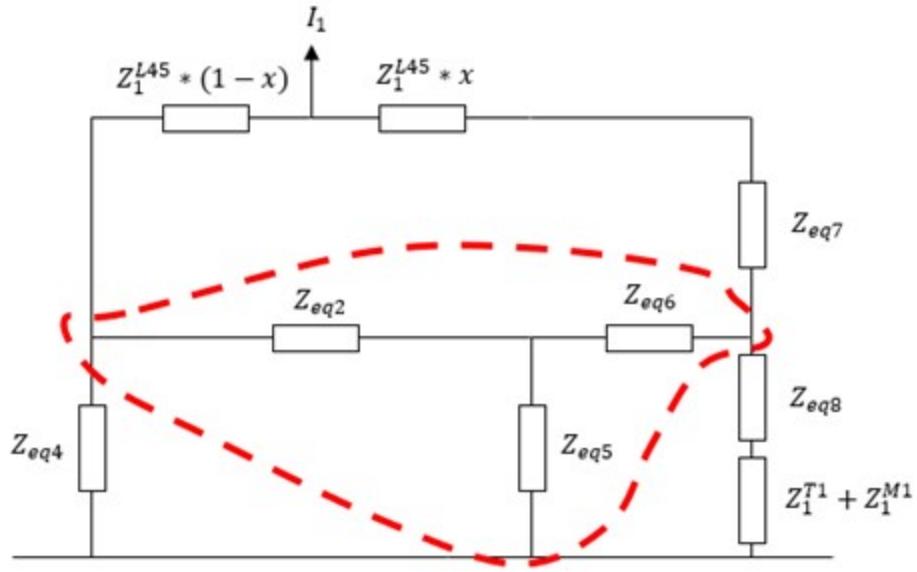
$$Z_{eq5} := \frac{Z_{eq3} \cdot (Z_{1_T2} + Z_{1_G2})}{Z_{eq3} + Z_{1_T2} + Z_{1_G2}} = 0.1444i$$





$$Z_{eq6} := \frac{Z_{1_L24} \cdot Z_{1_L12}}{Z_{1_L24} + Z_{1_L12} + Z_{1_L14}} = 0.0214i \quad Z_{eq7} := \frac{Z_{1_L24} \cdot Z_{1_L14}}{Z_{1_L24} + Z_{1_L12} + Z_{1_L14}} = 0.0857i$$
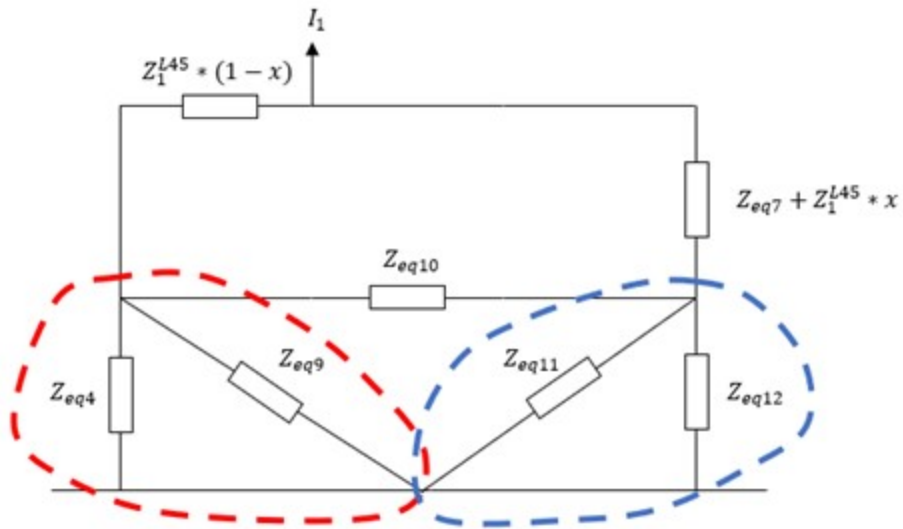
$$Z_{eq8} := \frac{Z_{1_L14} \cdot Z_{1_L12}}{Z_{1_L24} + Z_{1_L12} + Z_{1_L14}} = 0.015i$$




$$Z_{eq9} := \frac{Z_{eq2} \cdot Z_{eq6} + Z_{eq2} \cdot Z_{eq5} + Z_{eq6} \cdot Z_{eq5}}{Z_{eq6}} = 3.2201i$$

$$Z_{eq10} := \frac{Z_{eq2} \cdot Z_{eq6} + Z_{eq2} \cdot Z_{eq5} + Z_{eq6} \cdot Z_{eq5}}{Z_{eq5}} = 0.4777i$$

$$Z_{eq11} := \frac{Z_{eq2} \cdot Z_{eq6} + Z_{eq2} \cdot Z_{eq5} + Z_{eq6} \cdot Z_{eq5}}{Z_{eq2}} = 0.1737i$$

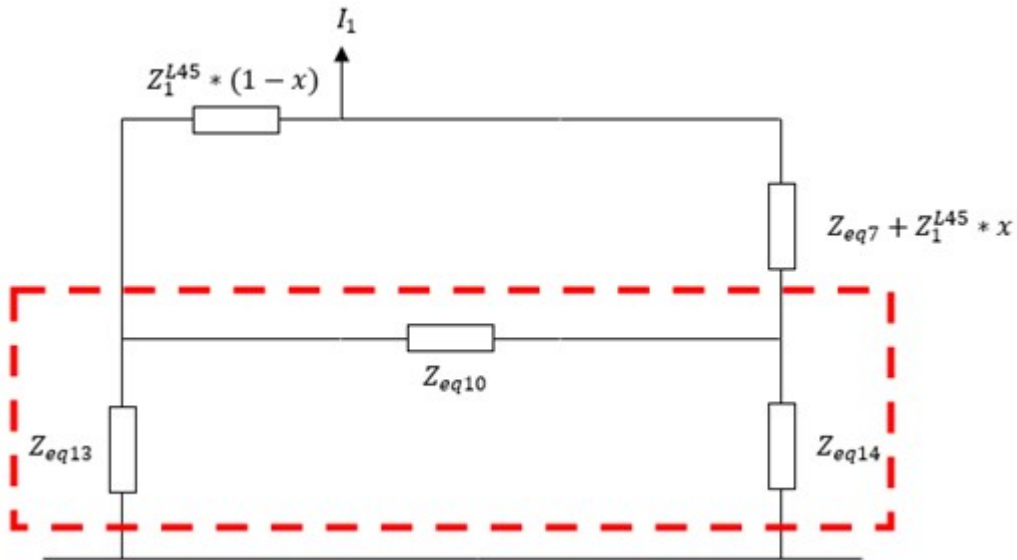
$$Z_{eq12} := Z_{eq8} + Z_{1_T1} + Z_{1_M1} = 1.5216i$$



$$Z_{eq13} := \frac{Z_{eq4} \cdot Z_{eq9}}{Z_{eq4} + Z_{eq9}} = 0.4833i$$
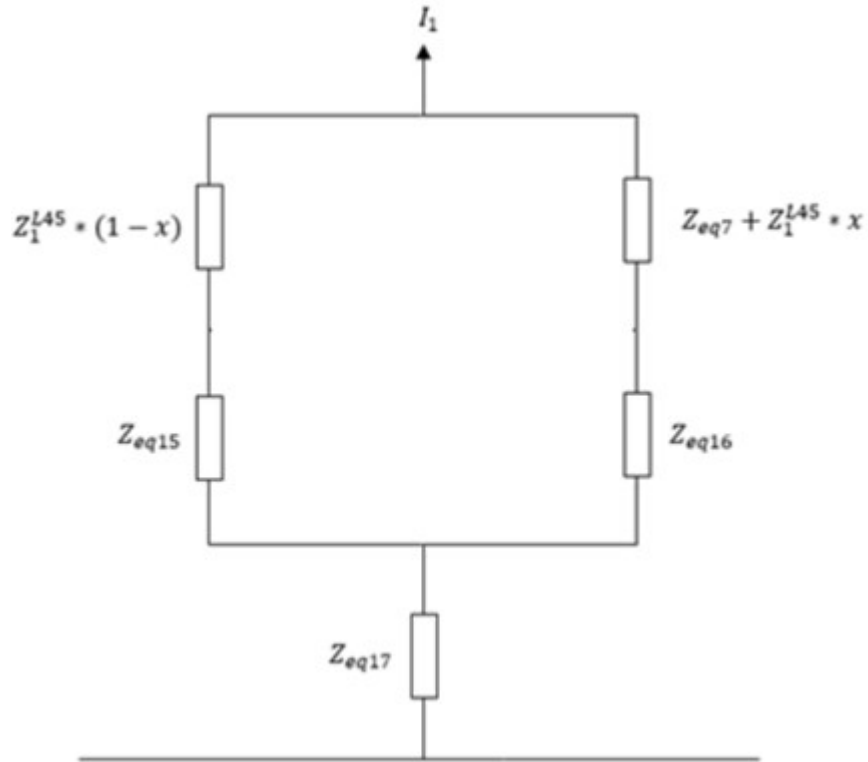
$$Z_{eq14} := \frac{Z_{eq11} \cdot Z_{eq12}}{Z_{eq11} + Z_{eq12}} = 0.1559i$$





$$Z_{eq15} := \frac{Z_{eq10} \cdot Z_{eq13}}{Z_{eq10} + Z_{eq13} + Z_{eq14}} = 0.2067i$$

$$Z_{eq16} := \frac{Z_{eq10} \cdot Z_{eq14}}{Z_{eq10} + Z_{eq13} + Z_{eq14}} = 0.0667i$$


$$Z_{eq17} := \frac{Z_{eq14} \cdot Z_{eq13}}{Z_{eq10} + Z_{eq13} + Z_{eq14}} = 0.0675i$$

Por lo tanto, el valor de la z equivalente será:

$$x := 0.1, 0.11 \dots 0.9$$

$$Z_{1_F1}(x) := Z_{eq17} + \frac{[Z_{eq15} + Z_{1_L45} \cdot (1 - x)] \cdot (Z_{eq7} + Z_{eq16} + Z_{1_L45} \cdot x)}{Z_{eq15} + Z_{1_L45} \cdot (1 - x) + Z_{eq7} + Z_{eq16} + Z_{1_L45} \cdot x}$$

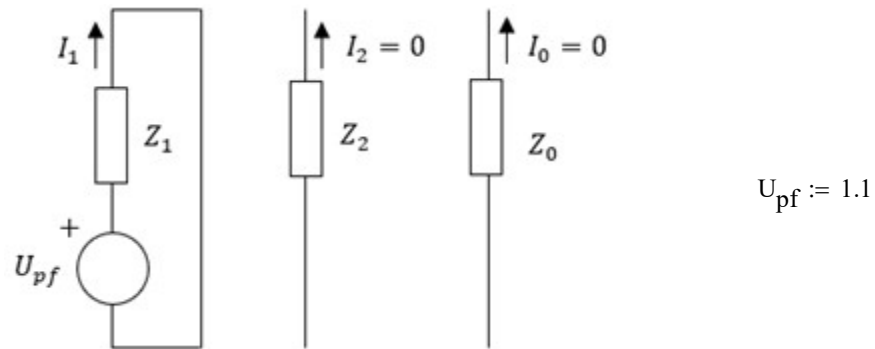Finalmente, calculamos la corriente. Como se trata de una falta trifásica:




$$I_{1_F1_3_pu}(x) := \frac{U_{pf}}{Z_{1_F1}(x)}$$

Para convertir el valor a Amperios, multiplicamos por la corriente base:

$$I_{BASE7} := \frac{S_{BASE}}{\sqrt{3} \cdot U_{BASE7}} = 0.4374 \cdot \text{kA}$$

$$I_{1_F1_3_A}(x) := I_{1_F1_3_pu}(x) \cdot I_{BASE7}$$

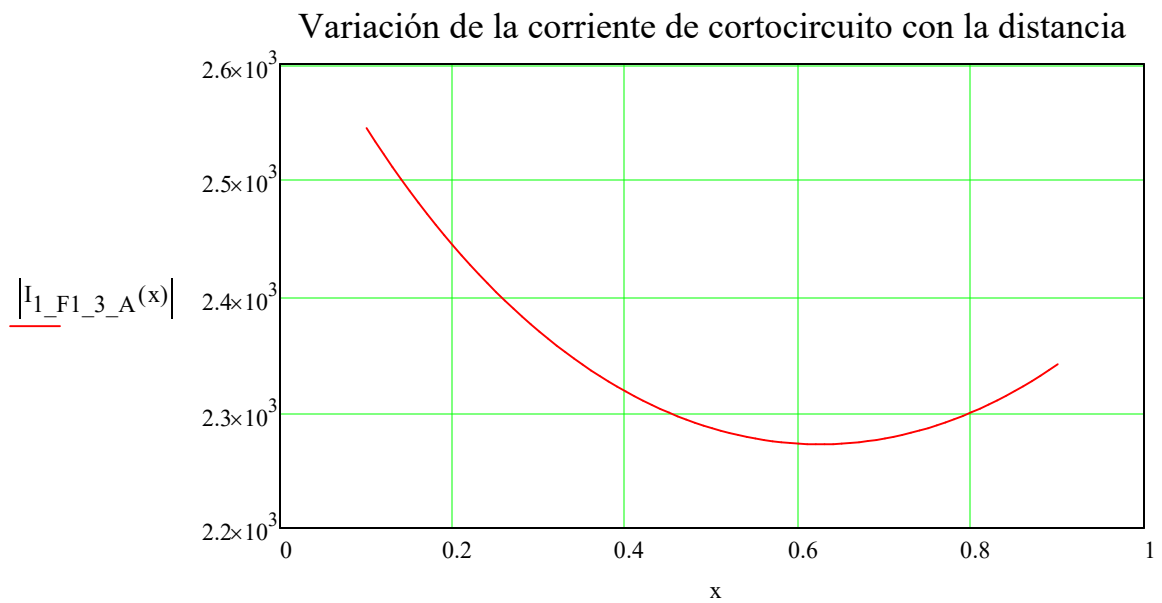Si representamos la corriente para los diferentes valores de x (del 10% al 90%):




PRÁCTICA N°2 CORTOCIRCUITOS

Repetir el apartado b) de la práctica 1 calculando los equivalentes de la red mediante la matriz de impedancia de barras Z_{barras} , obtenida a partir de la matriz admitancia

Y_{barras}

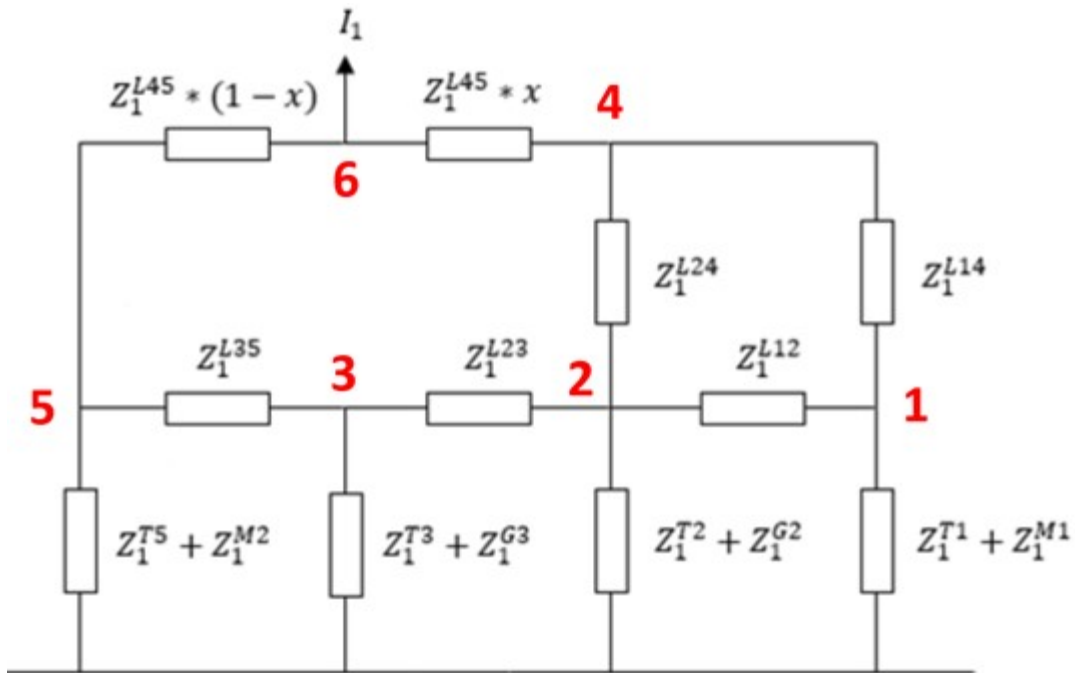Tenemos que calcular Z_1 otra vez pero usando la matriz de admitancias.



$$y_{1F1_11} := \frac{1}{Z_{1_L14}} + \frac{1}{Z_{1_L12}} + \frac{1}{Z_{1_T1} + Z_{1_M1}} \quad y_{1F1_12} := \frac{-1}{Z_{1_L12}} \quad y_{1F1_14} := \frac{-1}{Z_{1_L14}}$$

$$y_{1F1_22} := \frac{1}{Z_{1_L12}} + \frac{1}{Z_{1_L24}} + \frac{1}{Z_{1_L23}} + \frac{1}{Z_{1_T2} + Z_{1_G2}} \quad y_{1F1_23} := \frac{-1}{Z_{1_L23}}$$

$$y_{1F1_24} := \frac{-1}{Z_{1_L24}}$$

$$y_{1F1_33} := \frac{1}{Z_{1_L23}} + \frac{1}{Z_{1_L35}} + \frac{1}{Z_{1_T3} + Z_{1_G3}} \quad y_{1F1_35} := \frac{-1}{Z_{1_L35}}$$

$$y_{1F1_44(x)} := \frac{1}{Z_{1_L14}} + \frac{1}{Z_{1_L24}} + \frac{1}{Z_{1_L45} \cdot x} \quad y_{1F1_46(x)} := \frac{-1}{Z_{1_L45} \cdot x}$$

$$y_{1F1_55}(x) := \frac{1}{Z_{1_L35}} + \frac{1}{Z_{1_T5} + Z_{1_M2}} + \frac{1}{Z_{1_L45} \cdot (1 - x)} \quad y_{1F1_56}(x) := \frac{-1}{Z_{1_L45} \cdot (1 - x)}$$

$$y_{1F1_66}(x) := \frac{1}{Z_{1_L45} \cdot x} + \frac{1}{Z_{1_L45} \cdot (1 - x)}$$

$$Y_{\text{barras1_F1}(x)} := \begin{pmatrix} y_{1F1_11} & y_{1F1_12} & 0 & y_{1F1_14} & 0 & 0 \\ y_{1F1_12} & y_{1F1_22} & y_{1F1_23} & y_{1F1_24} & 0 & 0 \\ 0 & y_{1F1_23} & y_{1F1_33} & 0 & y_{1F1_35} & 0 \\ y_{1F1_14} & y_{1F1_24} & 0 & y_{1F1_44}(x) & 0 & y_{1F1_46}(x) \\ 0 & 0 & y_{1F1_35} & 0 & y_{1F1_55}(x) & y_{1F1_56}(x) \\ 0 & 0 & 0 & y_{1F1_46}(x) & y_{1F1_56}(x) & y_{1F1_66}(x) \end{pmatrix}$$

La matriz de impedancia será la inversa de la matriz de admitancias:

$$Z_{\text{barras1_F1}(x)} := Y_{\text{barras1_F1}(x)}^{-1}$$

En nuestro caso, el elemento que representa la impedancia Z1 es el 6x6. Por lo tanto:

$$Z_{1_F1_matriz}(x) := Z_{\text{barras1_F1}(x)}_{5,5}$$


Si comparamos la impedancia nueva (calculada mediante la matriz) con la del apartado anterior (obtenida mediante simplificación del circuito equivalente), se observa que sale exactamente igual.

$ Z_{1_F1}(x) =$	$ Z_{1_F1_matriz}(x) =$
0.1891	0.1891
0.1899	0.1899
0.1908	0.1908
0.1916	0.1916
0.1924	0.1924
0.1932	0.1932
0.194	0.194
...	...

Como la impedancia es la misma, la corriente obtenida será igual a la del apartado b.

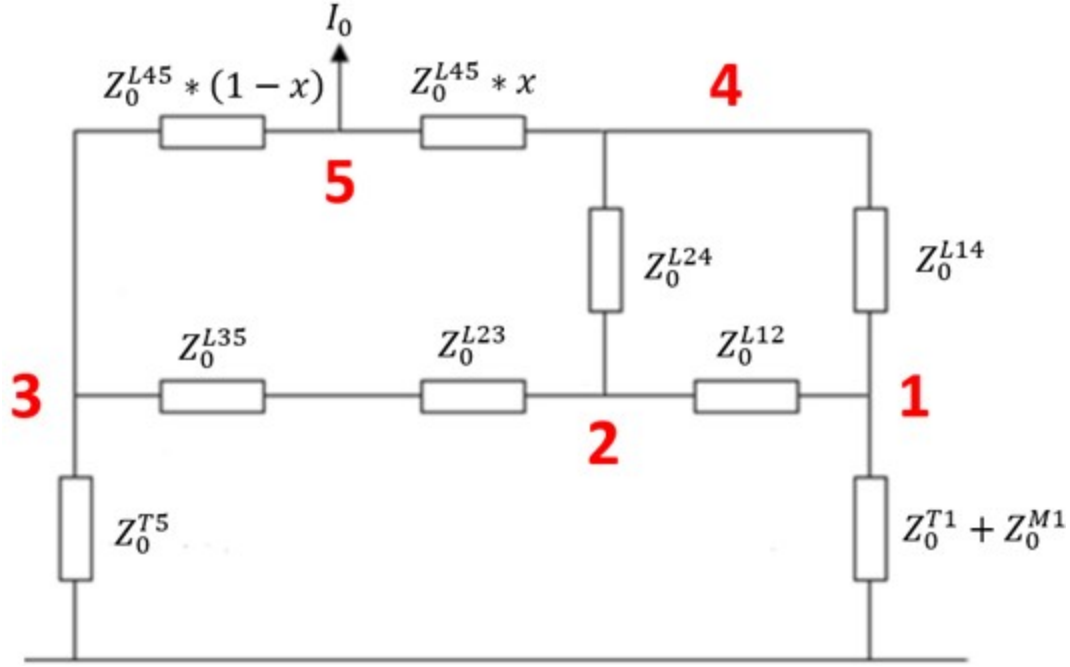c) Repetir el apartado b, suponiendo una falta monofásica.

En este caso, hay que calcular las impedancias Z_2 y Z_0 . En nuestro caso, Z_2 es la misma que Z_1 ya que todos los elementos de la red tienen $Z_1=Z_2$. El circuito homopolar equivalente es:



$$y_{0F1_11} := \frac{1}{Z_{0_L14}} + \frac{1}{Z_{0_L12}} + \frac{1}{Z_{0_T1} + Z_{0_M1}} \quad y_{0F1_12} := \frac{-1}{Z_{0_L12}} \quad y_{0F1_14} := \frac{-1}{Z_{0_L14}}$$

$$y_{0F1_22} := \frac{1}{Z_{0_L12}} + \frac{1}{Z_{0_L23} + Z_{0_L35}} + \frac{1}{Z_{0_L24}} \quad y_{0F1_23} := \frac{-1}{Z_{0_L23} + Z_{0_L35}}$$

$$y_{0F1_24} := \frac{-1}{Z_{0_L24}}$$

$$y_{0F1_33(x)} := \frac{1}{Z_{0_T5}} + \frac{1}{Z_{0_L23} + Z_{0_L35}} + \frac{1}{Z_{0_L45} \cdot (1-x)} \quad y_{0F1_35(x)} := \frac{-1}{Z_{0_L45} \cdot (1-x)}$$

$$y_{0F1_44(x)} := \frac{1}{Z_{0_L24}} + \frac{1}{Z_{0_L14}} + \frac{1}{Z_{0_L45} \cdot x} \quad y_{0F1_45(x)} := \frac{-1}{Z_{0_L45} \cdot x}$$


$$y_{0F1_55(x)} := \frac{1}{Z_{0_L45} \cdot (1-x)} + \frac{1}{Z_{0_L45} \cdot x}$$

$$Y_{\text{barras0_F1}}(x) := \begin{pmatrix} y_{0F1_11} & y_{0F1_12} & 0 & y_{0F1_14} & 0 \\ y_{0F1_12} & y_{0F1_22} & y_{0F1_23} & y_{0F1_24} & 0 \\ 0 & y_{0F1_23} & y_{0F1_33}(x) & 0 & y_{0F1_35}(x) \\ y_{0F1_14} & y_{0F1_24} & 0 & y_{0F1_44}(x) & y_{0F1_45}(x) \\ 0 & 0 & y_{0F1_35}(x) & y_{0F1_45}(x) & y_{0F1_55}(x) \end{pmatrix}$$

$$Z_{\text{barras0_F1}}(x) := Y_{\text{barras0_F1}}(x)^{-1}$$

$$Z_{0_F1}(x) := Z_{\text{barras0_F1}}(x)_{4,4}$$

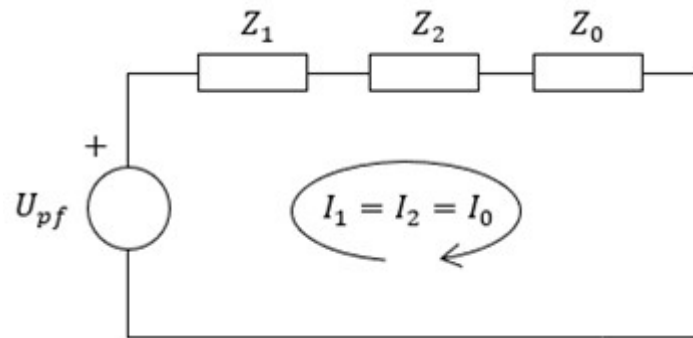Finalmente, calculamos la corriente. Como se trata de una falta monofásica:




$$I_{1_F1_1_pu}(x) := \frac{U_{pf}}{2 \cdot Z_{1_F1}(x) + Z_{0_F1}(x)}$$

Sabiendo que la corriente de falta 3 veces la corriente homopolar:

$$I_{F_F1_1}(x) := 3 I_{1_F1_3_pu}(x) \cdot I_{\text{BASE7}}$$



$$I_{F_F1_1}(x) = \begin{array}{|c|c|} \hline & 0 \\ \hline 0 & -7.6342i \\ \hline 1 & -7.5998i \\ \hline 2 & -7.5663i \\ \hline 3 & -7.5338i \\ \hline 4 & -7.5022i \\ \hline 5 & \dots \\ \hline \end{array} \cdot \text{kA}$$

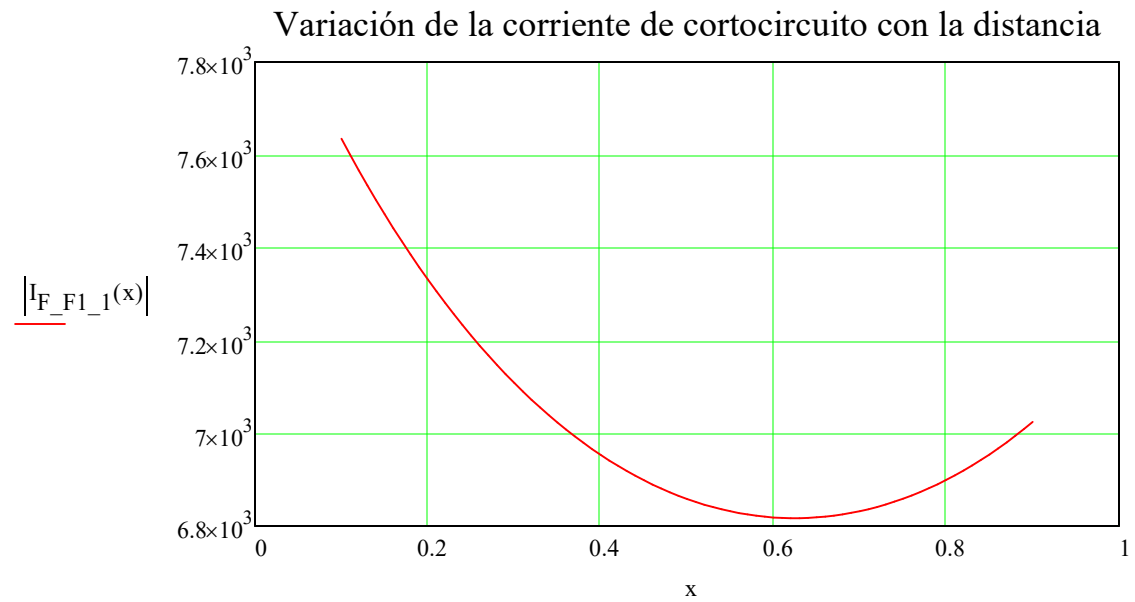Si representamos la corriente para los diferentes valores de x (del 10% al 90%):



d) Obtener el valor de la corriente que circularía por el interruptor I en el caso de cortocircuito bifásico a tierra en F_2 .

SECUENCIA DIRECTA

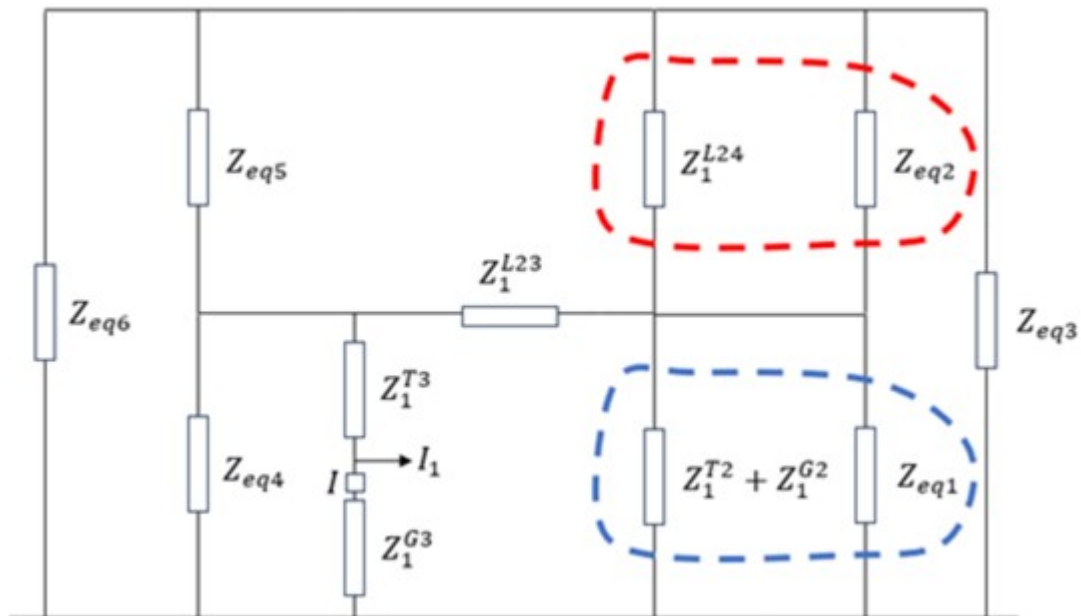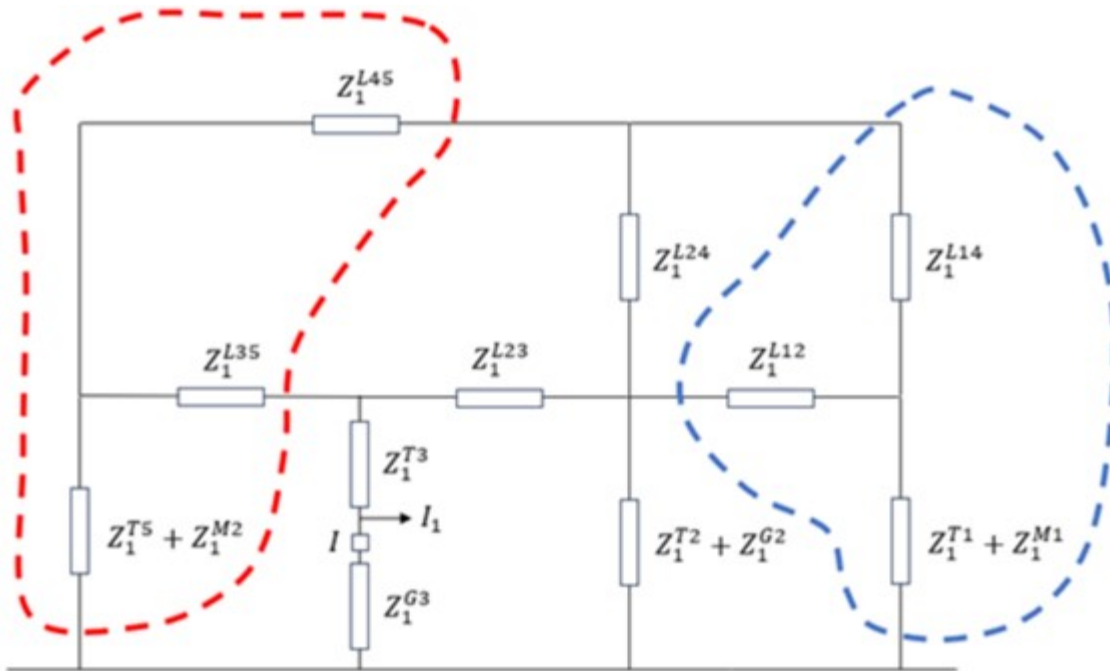

$$Z''_{eq1} := \frac{Z_{1_L14} \cdot Z_{1_L12} + Z_{1_L14} \cdot (Z_{1_T1} + Z_{1_M1}) + Z_{1_L12} \cdot (Z_{1_T1} + Z_{1_M1})}{Z_{1_L14}} = 1.9234i$$


$$Z''_{eq2} := \frac{Z_{1_L14} \cdot Z_{1_L12} + Z_{1_L14} \cdot (Z_{1_T1} + Z_{1_M1}) + Z_{1_L12} \cdot (Z_{1_T1} + Z_{1_M1})}{Z_{1_T1} + Z_{1_M1}} = 0.2052i$$

$$Z''_{eq3} := \frac{Z_{1_L14} \cdot Z_{1_L12} + Z_{1_L14} \cdot (Z_{1_T1} + Z_{1_M1}) + Z_{1_L12} \cdot (Z_{1_T1} + Z_{1_M1})}{Z_{1_L12}} = 7.6936i$$

$$Z''_{eq4} := \frac{Z_{1_L45} \cdot Z_{1_L35} + Z_{1_L45} \cdot (Z_{1_T5} + Z_{1_M2}) + Z_{1_L35} \cdot (Z_{1_T5} + Z_{1_M2})}{Z_{1_L45}} = 2.7941i$$

$$Z''_{eq5} := \frac{Z_{1_L45} \cdot Z_{1_L35} + Z_{1_L45} \cdot (Z_{1_T5} + Z_{1_M2}) + Z_{1_L35} \cdot (Z_{1_T5} + Z_{1_M2})}{Z_{1_T5} + Z_{1_M2}} = 0.4877i$$

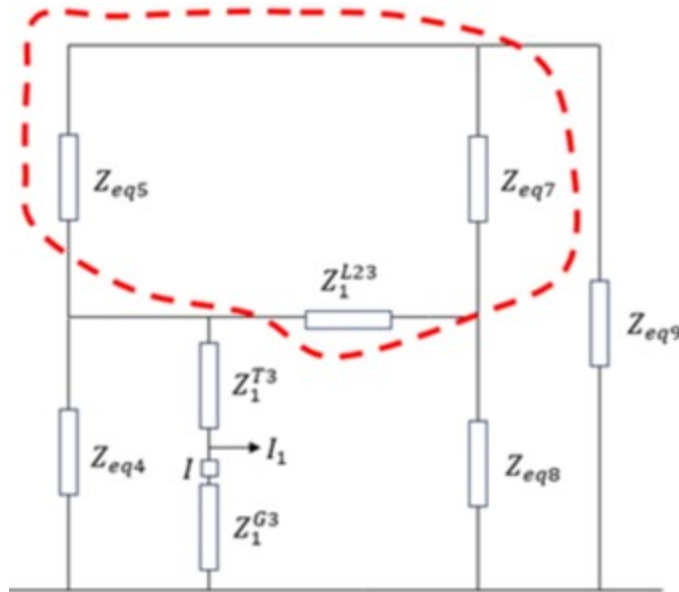
$$Z''_{eq6} := \frac{Z_{1_L45} \cdot Z_{1_L35} + Z_{1_L45} \cdot (Z_{1_T5} + Z_{1_M2}) + Z_{1_L35} \cdot (Z_{1_T5} + Z_{1_M2})}{Z_{1_L35}} = 2.6544i$$



$$Z''_{eq7} := \frac{Z''_{eq2} \cdot Z_{1_L24}}{Z''_{eq2} + Z_{1_L24}} = 0.1083i$$

$$Z''_{eq8} := \frac{Z''_{eq1} \cdot (Z_{1_T2} + Z_{1_G2})}{Z''_{eq1} + Z_{1_T2} + Z_{1_G2}} = 0.2125i$$
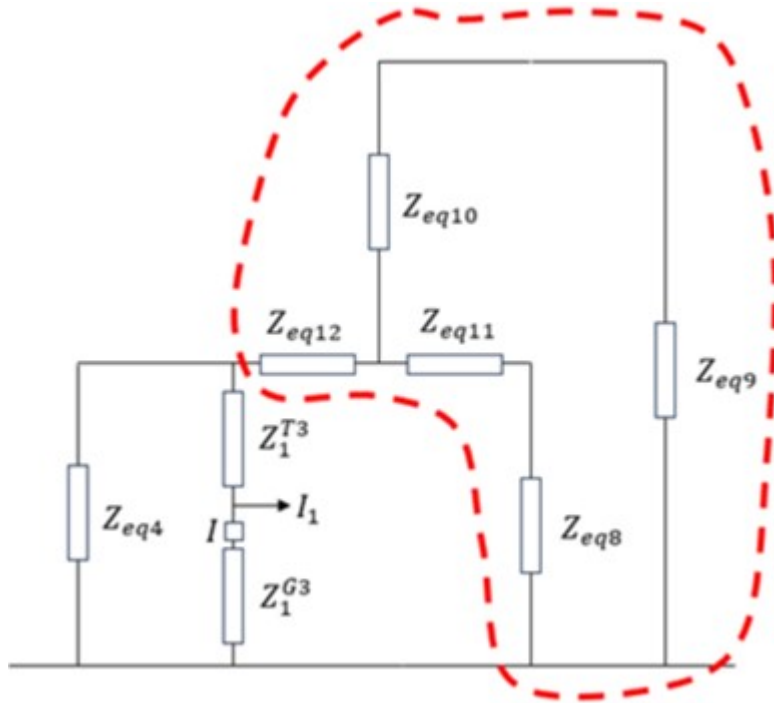
$$Z''_{eq9} := \frac{Z''_{eq3} \cdot Z''_{eq6}}{Z''_{eq3} + Z''_{eq6}} = 1.9735i$$




$$Z''_{eq10} := \frac{Z''_{eq5} \cdot Z''_{eq7}}{Z''_{eq5} + Z''_{eq7} + Z_{1_L23}} = 0.0781i$$


$$Z''_{eq11} := \frac{Z_{1_L23} \cdot Z''_{eq7}}{Z''_{eq5} + Z''_{eq7} + Z_{1_L23}} = 0.0129i$$
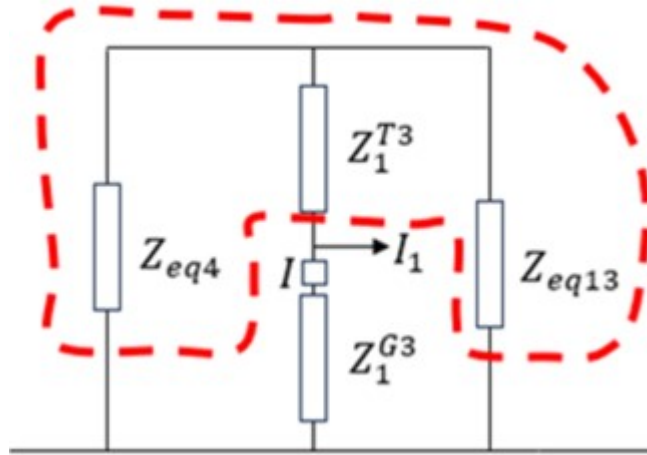
$$Z''_{eq12} := \frac{Z''_{eq5} \cdot Z_{1_L23}}{Z''_{eq5} + Z''_{eq7} + Z_{1_L23}} = 0.0579i$$




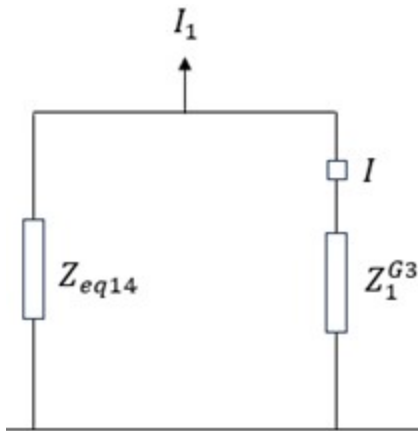
$$Z''_{eq13} := Z''_{eq12} + \frac{(Z''_{eq11} + Z''_{eq8}) \cdot (Z''_{eq10} + Z''_{eq9})}{Z''_{eq11} + Z''_{eq8} + Z''_{eq10} + Z''_{eq9}} = 0.261i$$



$$Z''_{eq14} := Z_{1_T3} + \frac{Z''_{eq4} \cdot Z''_{eq13}}{Z''_{eq4} + Z''_{eq13}} = 0.3498i$$


$$Z_{1_F2} := \frac{Z''_{eq14} \cdot Z_{1_G3}}{Z''_{eq14} + Z_{1_G3}} = 0.0778i$$

SECUENCIA INVERSA

Igual que en secuencia directa:

$$Z_{2_F2} := Z_{1_F2}$$


SECUENCIA HOMOPOLAR

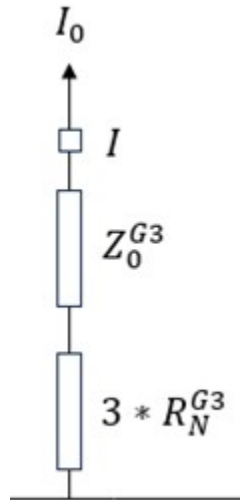

$$Z_{0_F2} := Z_{0_G3} + 3 \cdot R_{N_G3} = 0.5765 + 0.1i$$

CORRIENTE DE FALTA

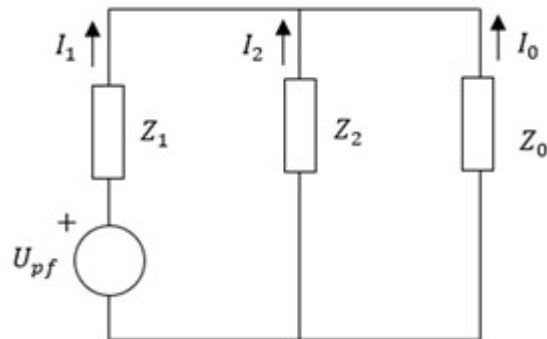Como se trata de una falta bifásica a tierra:



$$I_{1_F2} := \frac{U_{pf}}{Z_{1_F2} + \frac{Z_{2_F2} \cdot Z_{0_F2}}{Z_{2_F2} + Z_{0_F2}}} = 0.4508 - 7.181i$$

$$I_{2_F2} := -I_{1_F2} \cdot \frac{Z_{0_F2}}{Z_{0_F2} + Z_{2_F2}} = 0.4508 + 6.9638i$$

$$I_{0_F2} := -I_{1_F2} \cdot \frac{Z_{2_F2}}{Z_{0_F2} + Z_{2_F2}} = -0.9016 + 0.2172i$$

Nos piden la corriente por el interruptor, la cual no es la misma que la de cortocircuito:

$$I_{1_I} := I_{1_F2} \cdot \frac{Z''_{eq14}}{Z''_{eq14} + Z_{1_G3}} = 0.3506 - 5.5845i$$

$$I_{2_I} := I_{2_F2} \cdot \frac{Z''_{eq14}}{Z''_{eq14} + Z_{1_G3}} = 0.3506 + 5.4155i$$

$$I_{0_I} := I_{0_F2} = -0.9016 + 0.2172i$$

Definimos α como un giro de 120° y obtenemos las corrientes por fase:

$$\alpha := 1 \cdot e^{i \cdot 120 \text{deg}} = -0.5 + 0.866i$$

$$I_{AI} := I_{0_I} + I_{1_I} + I_{2_I} = -0.2005 + 0.0483i$$

$$I_{BI} := I_{0_I} + I_{1_I} \cdot \alpha^2 + I_{2_I} \cdot \alpha = -10.7785 + 0.3017i$$

$$I_{CI} := I_{0_I} + I_{1_I} \cdot \alpha + I_{2_I} \cdot \alpha^2 = 8.274 + 0.3017i$$

$$I_{BASE3} := \frac{S_{BASE}}{\sqrt{3} \cdot U_{BASE3}} = 3.3962 \cdot \text{kA}$$

$$I''_{AI} := |I_{AI}| \cdot I_{BASE3} = 0.7003 \cdot \text{kA}$$

$$I''_{BI} := |I_{BI}| \cdot I_{BASE3} = 36.6201 \cdot \text{kA}$$

$$I''_{CI} := |I_{CI}| \cdot I_{BASE3} = 28.1188 \cdot \text{kA}$$

e) Obtener el valor de la corriente de cortocircuito en el caso de una falta monofásica en F_3 .


SECUENCIA DIRECTA

Observando el circuito equivalente, la impedancia es la vista desde el nudo 4 (el nudo 4 usado para calcular la matriz de impedancias) más las impedancias de T4 y T6. Observando la matriz del nudo 4, evidentemente no depende de x por lo que cogemos el primer elemento:

	0
0	0.1796i
1	0.1796i
2	0.1796i
3	0.1796i
4	0.1796i
5	0.1796i
6	0.1796i
7	...

$$Z_{barras1_F1(x)}_{3,3} = Z_{l_nudo4} := Z_{barras1_F1(0.1)}_{3,3} = 0.1796i$$

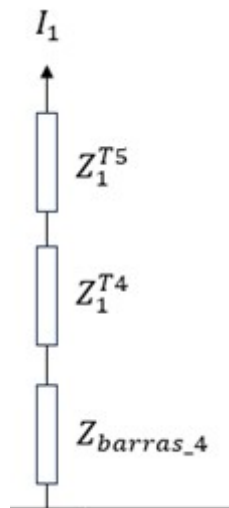Por lo tanto, la impedancia en secuencia directa es:




$$Z_{1_F3} := Z_{1_T4} + Z_{1_T5} + Z_{1_nudo4} = 0.6196i$$

SECUENCIA INVERSA

Igual que en secuencia directa:

$$Z_{2_F3} := Z_{1_F3}$$


SECUENCIA HOMOPOLAR

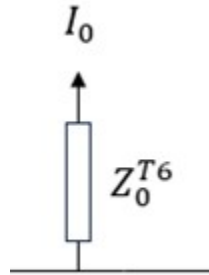

$$Z_{0_F3} := Z_{0_T6} = 5.7037i$$

CORRIENTE DE FALTA

Como se trata de una falta monofásica:

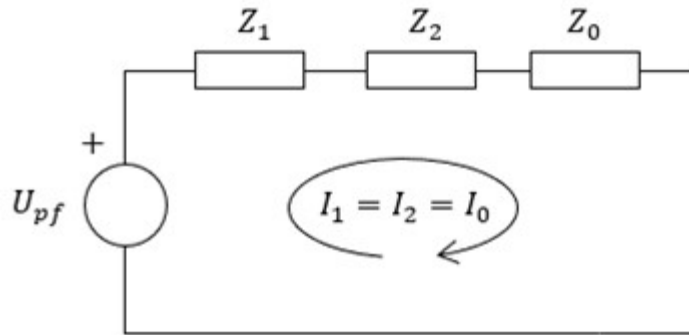

$$I_{F3_pu} := \frac{U_{pf}}{Z_{1_F3} + Z_{2_F3} + Z_{0_F3}} = -0.1584i$$

Para convertir el valor a Amperios, multiplicamos por la corriente base:

$$I_{BASE5} := \frac{S_{BASE}}{\sqrt{3} \cdot U_{BASE5}} = 134.0277 \cdot \text{kA}$$

$$I_{F_F3_A} := 3 \cdot |I_{F3_pu}| \cdot I_{BASE5} = 63.7038 \cdot \text{kA}$$